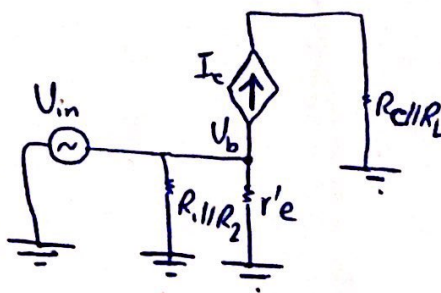



$$V_{CC} = 5V \quad I_E = 80mA$$

$$R_L = 8\Omega$$


$$V_{CE} = 2.5V$$



ac diagram

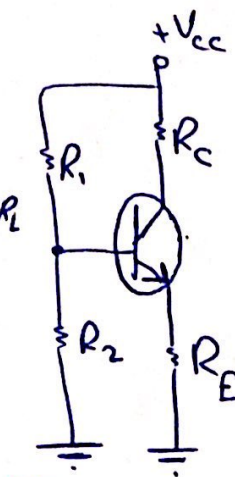

dc diagram

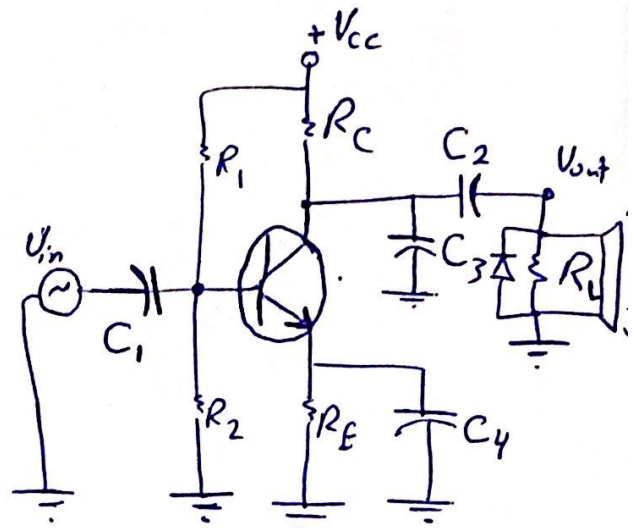

Total diagram

1 DC analysis

$$R_C + R_E = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_E} = \frac{5 - 2.5}{80 \times 10^{-3}} = 31.25$$

$$\because V_{R_E} = 10\% \text{ of } V_{CC} \quad \therefore V_{R_E} = 0.5 = \frac{R_E}{R_C + R_E} \times 2.5 \Rightarrow R_E = 6.25\Omega$$

$$R_C = 31.25 - 6.25 = 25 \Rightarrow 27\Omega$$

$$\therefore I_E = \frac{2.5}{35} = 71mA \approx 57mA$$

$$V_B = V_{BE} + V_{R_E} = 0.7 + 80 \times 10^{-3} \times 5 = 1.1V$$

$$R_{in(base)} = \frac{\beta_{DC} V_B}{I_E} = \frac{368 \times 1.1}{0.18} = 5.7K\Omega$$

$$\therefore I_B = \frac{V_B}{R_{in(base)}} = \frac{1.1}{5.7K} = 190\mu A$$

$$\therefore R_2 = \frac{R_{in(base)}}{10} = \frac{5.7K}{10} = 570\Omega \Rightarrow 470\Omega$$

$$\therefore I_2 = 10I_B = 2mA$$

$$R_1 = \frac{V_{CC} - V_B}{I_2} = \frac{5 - 1.1}{2m} = 1.95K\Omega \text{ practically } 220\Omega$$

2 AC analysis

$$r'_e = \frac{25mV}{I_E} = \frac{25mV}{80mA} = 0.3125$$

$$R_C = R_C \parallel R_L = \frac{8 \times 27}{8 + 27} = 6.17$$

$$\therefore A_V = \frac{R_C}{r'_e} = \frac{6.17}{0.3125} = 19.7$$

$$I_C = \frac{V_C}{R_C} = \frac{A_V V_b}{R_C}$$

$$I_b = \frac{V_b}{R_{in(tot)}}$$

$$R_{in(tot)} = R_{in(base)} \parallel R_1 \parallel R_2$$

$$R_{in(base)} = \beta_{AC} (r'_e)$$

$$C_1 > \frac{1}{1000\pi F}$$

$$C_4 > \frac{10}{2\pi R_E F}$$

min freq

$$C_3 < \frac{1}{2\pi R_C F_{max}}$$

$$C_2 > \frac{1}{200\pi F}$$

to remove noise

$$R_L = 8 \Omega$$

$$\therefore A_v = \frac{R_c}{r_e} = \frac{R_c // R_L}{r_e} = 20$$


$$\therefore R_L \ll R_c$$

$$\therefore A_v = \frac{R_L}{r_e}$$

$$\therefore r_e = \frac{R_L}{A_v} = \frac{8}{20} = \frac{25 \text{ mV}}{I_E}$$

$$\therefore I_E = 62.5 \text{ mA}$$

$$\text{let } I_E = 80 \text{ mA}$$

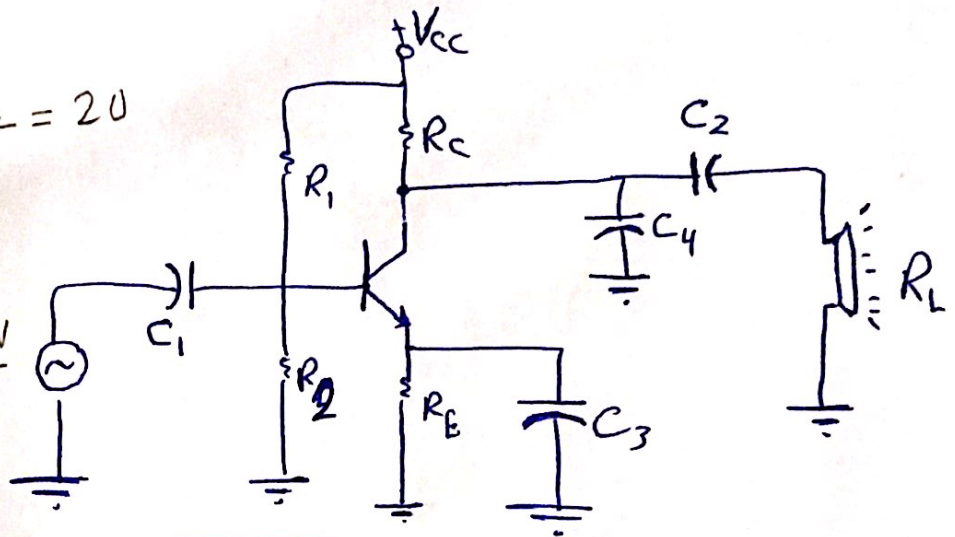

Circuit diagram

### 1-DC analysis

$$\text{We need } I_C = 80 \text{ mA}$$

$$\therefore V_{CE} = 2.5 \text{ V}$$

$$\therefore (R_C + R_E) = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C} = \frac{5 - 2.5}{80 \text{ mA}} = 31.25$$

$$\therefore V_{RE} = 0.1 V_{CC} = 0.1 \times 5 = 0.5 \text{ V}$$

$$= \frac{R_E}{R_E + R_C} * (V_{CC} - V_{CE}) = \frac{R_E}{31.25} * (5 - 2.5) = 0.5$$

$$\therefore \underline{R_E} = 6.25 \Omega \quad \therefore \underline{R_C} = 31.25 - 6.25 = 25 \Omega$$

$$\therefore V_B = V_{BE} + V_{RE} = 0.7 + I_C R_E = 0.7 + 80 \times 10^{-3} \times 6.25 = 1.2 \text{ V}$$

$$\therefore R_{IN(Base)} = \frac{\beta_{DC} V_B}{I_C} = \frac{350 \times 1.2}{0.08} = 5.25 \text{ k}\Omega$$


$$\therefore \underline{R_2} = \frac{R_{IN(Base)}}{10} = 525 \Omega$$

$$\therefore I_B = \frac{V_B}{R_{IN(Base)}} = \frac{I_C}{\beta_{DC}} = \frac{1.2}{350} = 3.428 \text{ mA}$$

$$\therefore I_2 = 10 I_B = 2.28 \text{ mA}$$

$$\therefore \underline{R_1} = \frac{V_{CC} - V_B}{I_B + I_2} = 1.5 \text{ k}\Omega$$

Practically 220  $\Omega$

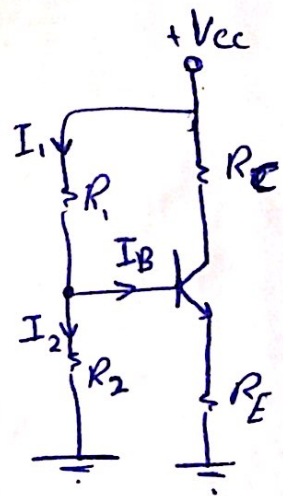

$$C_1 \gg \frac{1}{1000 \pi F}$$

$$C_3 \gg \frac{10}{2 \pi R_E F}$$

min Freq

$$C_2 \gg \frac{1}{2000 \pi F}$$

Sound from  
20  $\rightarrow$  20 KHz

$$C_4 \ll \frac{1}{2 \pi R_C F} \text{ max freq}$$

to remove noise



## 2) AC analysis

$$\therefore R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{525 \times 220}{525 + 220} = 155 \Omega$$

$$\therefore R_{in(base)} = r'_e \times \beta_{ac} = \cancel{R_E} = 350 \times \frac{25}{80} = 109$$

$$\therefore R_{in(tot)} = R_{in(base)} \parallel R_1 \parallel R_2$$

$$= \frac{109 \times 155}{109 + 155} = 64 \Omega$$

$$\therefore I_b = \frac{V_{in}}{R_{in(tot)}} = \frac{50 \text{ mV}}{64} = 781.4 \text{ A}$$

$$\therefore A_i = \frac{I_c}{I_b}$$

$$\therefore I_c = \frac{V_c}{R_c}$$

$$\therefore V_c = A_v \cdot V_{in}$$

$$\therefore V_c = 20 \times 50 \times 10^{-3} = 1 \text{ V}$$

$$\therefore I_c = \frac{1}{6} = 0.167 \text{ mA}$$

$$\therefore A_i = \frac{0.167}{781 \times 10^{-6}} = 213$$

